

20.41


Datos

$$V_{co} = 12 \text{ V}$$

$$R = 3.1 \cdot 10^6 \Omega$$

$$V_{cf} = 3 \text{ V}$$

$$t = 4 \text{ s}$$

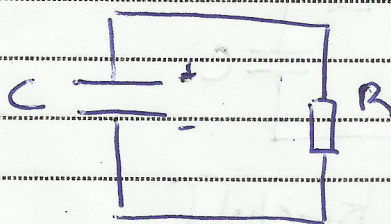

Aplicando la ley de Kirchhoff

$$C - \text{S} \quad -\frac{q}{C} + iR = 0 \quad \text{como } i = \frac{dq}{dt}$$

$$J - \text{S}$$

$$-\frac{q}{C} + R \frac{dq}{dt} = 0 \quad \frac{dq}{dt} = -\frac{q}{RC} \quad \text{el signo aparece debido a que la carga disminuye.}$$

$$\frac{dq}{q} = -\frac{dt}{RC} \Rightarrow \int \frac{dq}{q} = -\int \frac{dt}{RC}$$

$$\ln q \Big|_{q_0}^q = -\frac{t}{RC} \Big|_0^t \quad \ln q - \ln q_0 = -\frac{t}{RC} - \frac{0}{RC}$$

$$\ln \frac{q}{q_0} = -\frac{t}{RC} \quad \text{Aplicamos exponencial en ambos lados}$$

$$q = q_0 e^{-t/RC} \quad \text{(como } q = C \Delta V, \text{ se puede sustituir)}$$

$$C V_{cf} = C V_{co} e^{-t/RC}$$

$$V_{cf} = V_{co} e^{-t/RC}$$

$$\frac{3}{12} = e^{-t/RC}$$

$$\ln \frac{3}{12} = -\frac{t}{RC} \Rightarrow C = -\frac{t}{R \ln \frac{3}{12}} = 8.49 \cdot 10^{-7} \text{ F}$$